

Privacy Enhancing Techniques 408H Coursework

Truth table:

A	B	C	D	O1	O2
0	0	0	0	0	0
0	0	0	1	1	1
0	0	1	0	1	1
0	0	1	1	1	1
0	1	0	0	0	1
0	1	0	1	0	0
0	1	1	0	1	1
0	1	1	1	1	1
1	0	0	0	0	1
1	0	0	1	0	1
1	0	1	0	0	0
1	0	1	1	1	1
1	1	0	0	0	1
1	1	0	1	0	1
1	1	1	0	0	1
1	1	1	1	0	0

Karnaugh maps:

O1:

	$\neg C \wedge \neg D$	$\neg C \wedge D$	$C \wedge D$	$C \wedge \neg D$
$\neg A \wedge \neg B$	0	1	1	1
$\neg A \wedge B$	0	0	1	1
$A \wedge B$	0	0	0	0

$A \wedge \neg B$	0	0	1	0
-------------------	---	---	---	---

O2:

	$\neg C \wedge \neg D$	$\neg C \wedge D$	$C \wedge D$	$C \wedge \neg D$
$\neg A \wedge \neg B$	0	1	1	1
$\neg A \wedge B$	1	0	1	1
$A \wedge B$	1	1	0	1
$A \wedge \neg B$	1	1	1	0

Logical Equation:

$$O1 = \neg A \wedge C \vee \neg A \wedge \neg B \wedge D \vee \neg B \wedge C \wedge D$$

$$O2 = B \oplus D \vee A \oplus C$$

Circuit:

